

中山大学

2019年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：913

科目名称：电子技术（数字和模拟）

考试时间：2018年12月23日 下午

考生须知
全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不计分！答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（85分）

一、选择题（20分）

1. 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为（ ）；
A. 前者反偏、后者也反偏 B. 前者正偏、后者反偏
C. 前者正偏、后者也正偏 D. 前者反偏、后者正偏
2. 晶体管基本放大电路中，常作为多级放大电路的中间级使用的是（ ）；
A. 共漏接法 B. 共集电极接法 C. 共基极接法 D. 共射级接法
3. 场效应管（FET）本质上是一个（ ）
A. 电流控制电流源器件 B. 电流控制电压源器件
C. 电压控制电流源器件 D. 电压控制电压源器件
4. 以下关于负反馈对放大电路性能的影响的说法中，哪一个是错误的（ ）；
A. 并联负反馈减小输入电阻
B. 引入交流负反馈可以稳定放大倍数
C. 引入交流负反馈可以展宽频带
D. 电压负反馈增大输出电阻
5. 放大电路在高频信号作用时放大倍数下降的原因是（ ）；
A. 耦合电容和旁路电容的存在
B. 半导体管极间电容和分布电容的存在
C. 半导体管的非线性特性
D. 放大电路的静态工作点不合适
6. 为了避免 50Hz 电网电压的低频干扰进入放大器，应选用_____滤波电路；已知输入信号的频率为 10-12kHz，为了防止干扰信号的混入，应选用_____滤波电路（ ）；
A. 低通；带通 B. 高通；带阻
C. 低通；带阻 D. 高通；带通
7. 现有一个场效应管，其输出特性曲线如图 1.1 所示，那么，它属于（ ）场效应管；
A. N 沟道耗尽型 B. N 沟道增强型 C. P 沟道增强型 D. P 沟道耗尽型

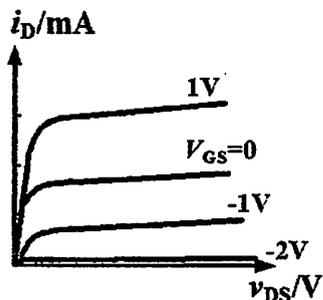


图 1.1

8. 对于以下比较器电路 (图 1.2), 当 $V_i = ()$ 时, 发光二极管正常发光。
 A. 6.5V B. 5.5V C. 12V

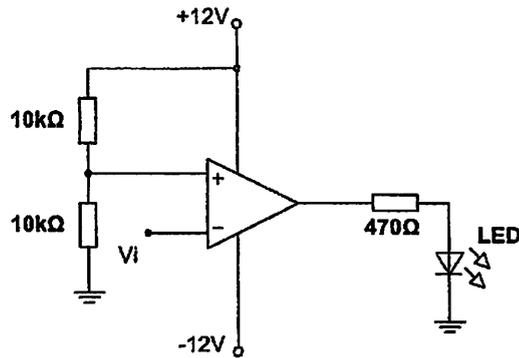


图 1.2

9. 采用以下电路制作测试用信号源, 频率最稳定的是 ()
 A. RC 正弦波振荡电路 B. LC 正弦波振荡电路
 C. 石英晶体正弦波振荡电路
10. 以下哪个不是开关电源的特点 ()
 A. 体积小、重量轻 B. 功率变换效率高 C. 输出纹波小 D. 功耗低

二、解答题 (65 分)

1. (10 分) 已知稳压管的稳压值 $U_z = 6V$, 稳定电流的最小值 $I_{zmin} = 5mA$ 。分别计算 U_i 为 10V、15V、35V 三种情况下输出电压 U_o 的值

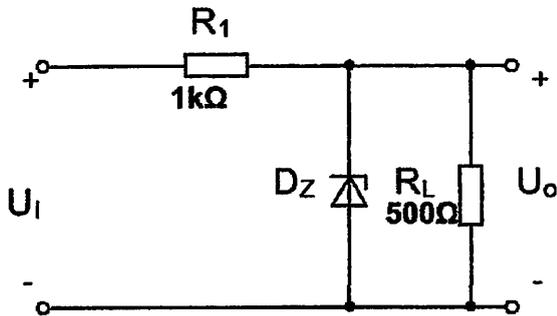


图 1.3

2. (15 分) 基本放大电路如图 1.4 所示, $\beta = 50$, $R_C = R_L = 4K\Omega$, $R_B = 400K\Omega$, $V_{CC} = 20.7V$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $r_{be} = 1k\Omega$

- (1) 估算静态工作点 I_{BQ} , I_{CQ} , U_{CEQ} ;
 (2) 画出交流等效电路并求 A_v , R_i , R_o ;

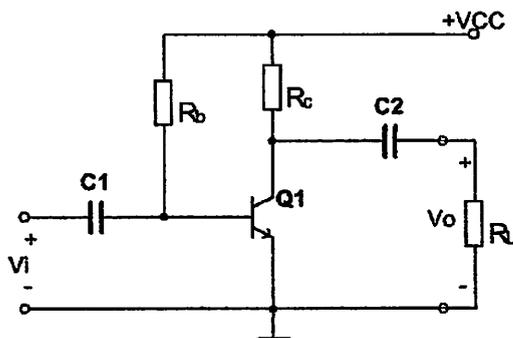


图 1.4

3. (15分) 已知某电路电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{-10jf}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

试求解 A_{um} 、 f_L 、 f_H ，并画出波特图（包括幅频特性和相频特性）。

4. (10分) 求解图 1.5a 和 1.5b 所示电路的运算关系

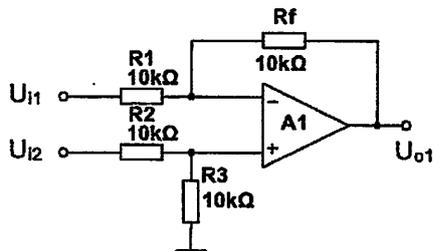


图 1.5a

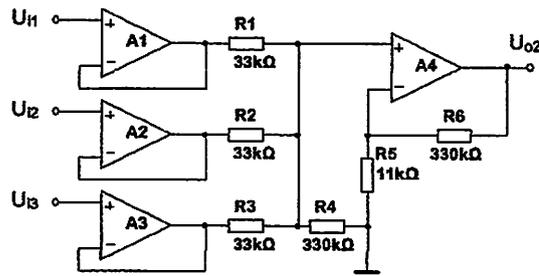


图 1.5b

5. (15分) 分析图 1.6a 电路所表示的功能，并定性地画出各部分输出电压的波形（作出 U_{o1} 和 U_{o2} 的波形），其中 U_i 波形如图 1.6b。

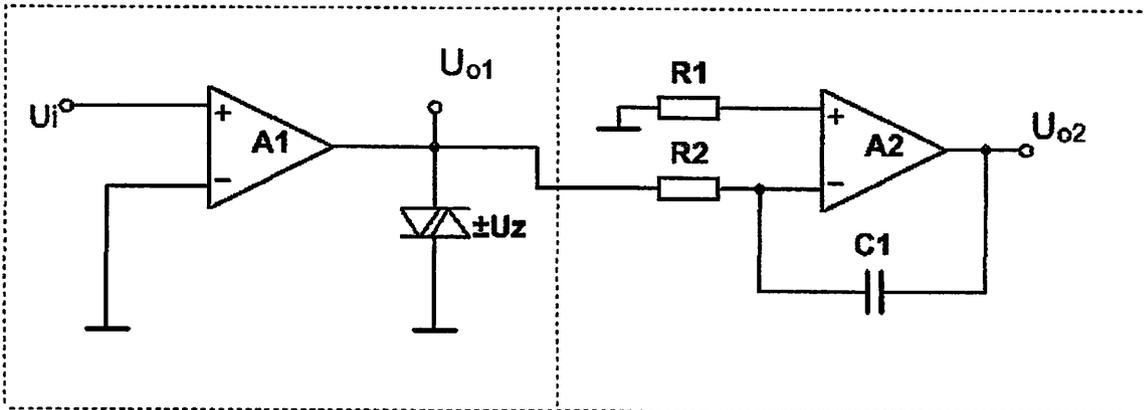


图 1.6a

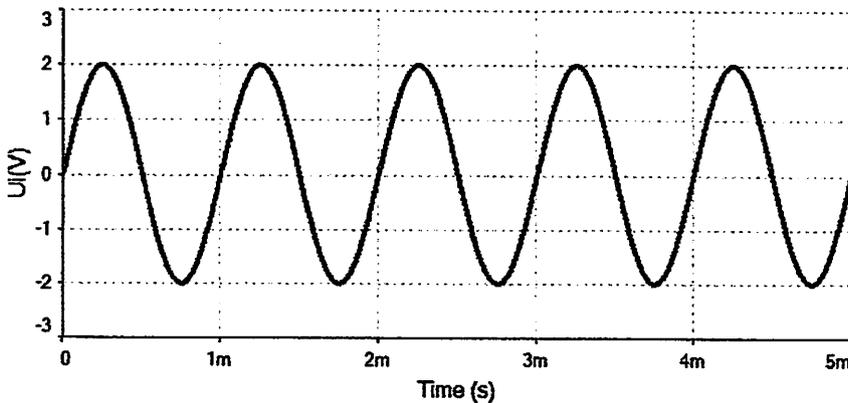


图 1.6b

第二部分 数字电子技术基础 (65分)

一、解答题 (65分)

1. (15分) 化简下面各式为最简与或式, 答题过程清晰, 方法不限

(1) $Y_1(ABC) = A\bar{B}C + \bar{A} + B + \bar{C}$ (5分)

(2) $Y_2(ABCD) = A\bar{B}CD + ABD + A\bar{C}D$ (5分)

(3) $Y_3(ABC) = \sum_m(3,4,5,6,7)$ (5分)

2. (15分) 在 CMOS 电路中有时采用下图所示的扩展功能用法, 试分析图 2.1a、2.1b、2.1c 的逻辑功能, 写出 $Y_1 \sim Y_3$ 的逻辑表达式。已知电源电压 $V_{DD}=10V$, 二极管正向导通电压为 $0.7V$

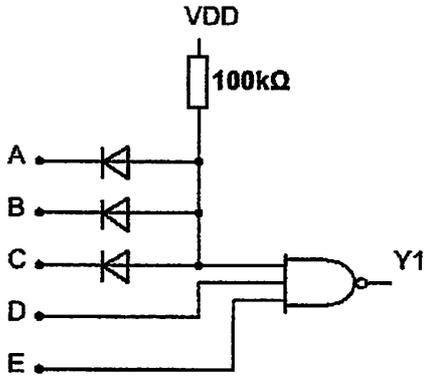


图 2.1a

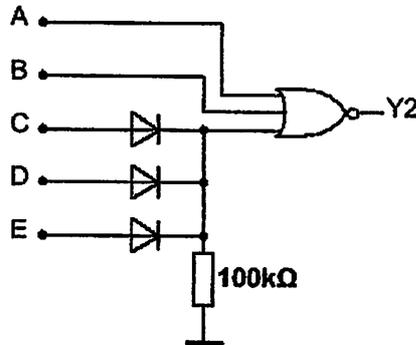


图 2.1b

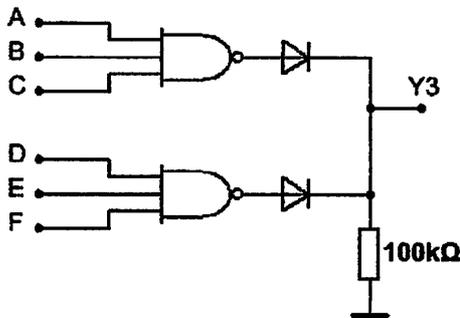


图 2.1c

3. (15分) 根据图 2.2 回答问题

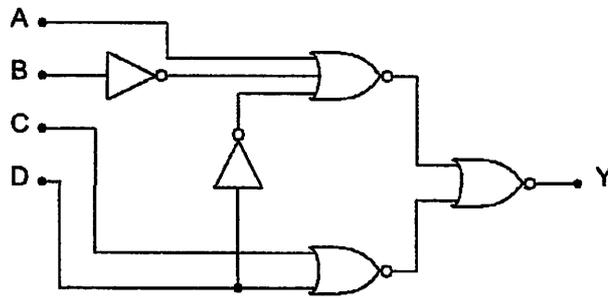


图 2.2

- (1) 该电路是组合逻辑电路还是时序逻辑电路, 为什么?
- (2) 这种电路有可能会出现竞争-冒险现象, 请简述竞争-冒险现象及其成因, 怎样解决 (列举两种解决方法)?
- (3) 请指出上述电路竞争冒险现象可能出现在什么时刻?

4. (10分) 已知 AD7910 模数转换器 (ADC) 是 10 位数模转换器, 由 AD7910 将输入的单极性模拟电压转换成二进制数字信号输出, 该信号的十进制值为

$$N_D = -\frac{u_i}{V_{ref}} \times 2^{10}$$

已知 $V_{Ref} = 10.24V$, 试求:

(1) 当输入电压为 3.8V 时, 其输出的十进制和二进制数值分别是多少? (已知十进制数与二进制数转换公式: 对于二进制数 $N_B = d_n d_{n-1} d_{n-2} \dots d_2 d_1 d_0$, 其十进制数的转换后的原码为 $N_D = \sum_{i=0}^n d_i \times 2^i$)

5. (10分) 已知 CMOS 上升沿触发的主从 J-K 触发器各输入端的电压波形如图 2.3 所示 (其中 Rd 为异步复位信号), 试画出 Q 端对应的波形。

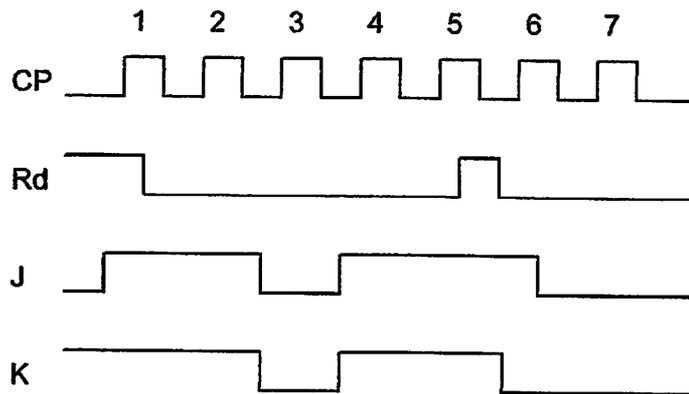


图 2.3